

Большая перемена

И. Л. Касаткина

ФИЗИКА

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

10–11 КЛАССЫ

РОСТОВ-НА-ДОНУ



2023

УДК 373.167.1:53

ББК 22.3я72

КТК 444

K28

Касаткина И. Л.

K28 Физика : контрольные работы : постоянный ток : 10–11 классы / И. Л. Касаткина. — Ростов н/Д : Феникс, 2023. — 125 с. : ил. — (Большая перемена).

ISBN 978-5-222-39455-7

Данное пособие содержит контрольные работы, предназначенные для проверки знаний учащихся 10–11 классов по разделу «Постоянный ток». Пособие разделено на 2 части. Первая часть включает в себя сами контрольные работы, а вторая часть содержит подробное объяснение их решений. Обе части удобно отделить друг от друга и использовать контрольные работы первой части как раздаточный материал непосредственно на классных занятиях.

Каждая из тем этого раздела включает в себя 5 контрольных работ, состоящих из 10 заданий разного уровня трудности. Их содержание аналогично приведенным в Открытом банке заданий и используемым на ЕГЭ по физике. Если уроки по физике спаренные, как это имеет место в научном лицеях и гимназиях естественно-научного профиля, то учитель может предлагать учащимся решить контрольную работу полностью, а на обычном 45-минутном уроке достаточно решения половины заданий по выбору учителя. Все задания соответствуют программе по физике для средней школы и способны надежно проверить уровень знаний старшеклассников.

Пособие будет полезно старшеклассникам, абитуриентам и репетиторам.

Пособие окажет большую помощь учителю при подготовке и проведении проверки знаний учащихся на контрольных работах, зачетах, семинарах и экзаменах.

УДК 373.167.1:53

ББК 22.3я72

ISBN 978-5-222-39455-7

© Касаткина И. Л., 2023

© Оформление: ООО «Феникс», 2023

© В оформлении обложки использованы
иллюстрации по лицензии *Shutterstock.com*

ЧАСТЬ 1

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 1

СИЛА ТОКА. ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ

Вариант 1

Задание 1. Какие носители зарядов создают электрический ток в металлах?

- 1) ионы обоих знаков и электроны 2) электроны и дырки
3) только свободные электроны 4) ионы обоих знаков

Задание 2. Какие проводники из приведенных ниже в таблице нужно выбрать, чтобы исследовать зависимость их сопротивления от диаметра поперечного сечения проводника?

Номер проводника	Длина, м	Диаметр, мм	Металл
1	0,5	0,5	сталь
2	1	0,25	сталь
3	1	0,5	сталь
4	0,5	0,25	медь

Задание 3. На рис. 1 изображены графики зависимости силы тока в резисторах 1 и 2 от напряжения на них. Как сопротивление резистора 1 отличается от сопротивления резистора 2?

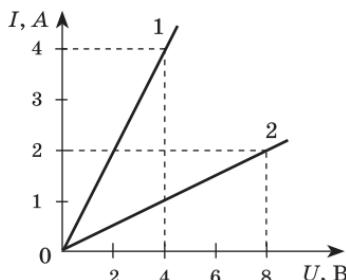


Рис. 1

Задание 4. Каково общее сопротивление участка цепи, изображенного на рис. 2?

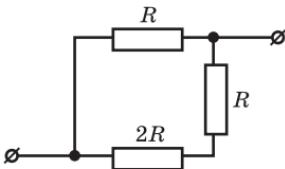


Рис. 2

Задание 5. Выразите единицу сопротивления через основные единицы СИ.

Задание 6. На рис. 3 изображен участок цепи. Как изменится сопротивление участка при замыкании ключа К?

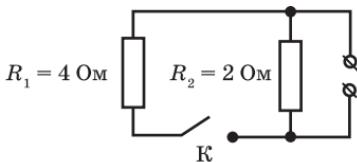


Рис. 3

Задание 7. Сколько времени через поперечное сечение проводника протекает заряд 2 мКл при силе тока в нем 10 А ?

Задание 8. 4 проводника сопротивлениями по 2 Ом каждый соединены параллельно, а к ним последовательно подсоединен резистор сопротивлением $2,5 \text{ Ом}$. Найти силу тока в одном из параллельных проводников, если общее напряжение на всем участке 24 В .

Задание 9. Вольтметр рассчитан на напряжение не более 100 В , его сопротивление 90 Ом . Каким должно быть добавочное сопротивление, подключенное к этому вольтметру, чтобы им можно было измерить напряжение до 1 кВ ?

Задание 10. Моток проволоки имеет вес P . При напряжении U в нем возникает сила тока I . Какова длина проволоки? Удельное сопротивление проволоки ρ_1 , ее плотность ρ_2 .

Вариант 2

Задание 1. Какие носители зарядов создают электрический ток в электролитах?

- 1) ионы обоих знаков и электроны 2) электроны и дырки
3) только электроны 4) ионы обоих знаков

Задание 2. Какие проводники из приведенных ниже в таблице нужно выбрать, чтобы исследовать зависимость их сопротивления от длины проводника?

Номер проводника	Длина, м	Диаметр, мм	Металл
1	0,5	0,5	сталь
2	1	0,25	сталь
3	1	0,5	сталь
4	0,5	0,25	медь

Задание 3. Какой график на рис. 4 соответствует зависимости силы тока от сопротивления резистора?

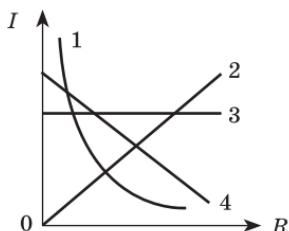


Рис. 4

Задание 4. Каково общее сопротивление участка цепи, изображенного на рис. 5?

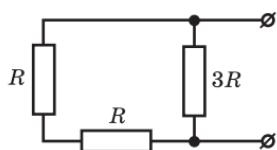


Рис. 5

Задание 5. По проводнику идет постоянный ток силой 20 мА. Какой заряд при этом проходит через поперечное сечение проводника за 50 с?

Задание 6. При напряжении 100 В через первый резистор проходил ток силой 2 А. При напряжении 80 В через второй резистор проходил ток силой 0,5 А. Каково отношение сопротивления второго резистора к сопротивлению первого?

Задание 7. Не отключая проводник от розетки, его длину и диаметр поперечного сечения увеличили вдвое. Как изменилась сила тока в проводнике?

Задание 8. Амперметр рассчитан на силу тока не более 1 А, его сопротивление 0,2 Ом. Какой резистор нужно подключить к амперметру, чтобы этим прибором измерить токи силой до 5 А?

Задание 9. Какова напряженность электрического поля в медном проводнике с площадью поперечного сечения 1 мм^2 при силе тока в нем 2 А? Удельное сопротивление меди $1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$.

Задание 10. Проволока имеет сопротивление 36 Ом. Когда ее разрезали на несколько частей и соединили эти части параллельно, то их общее сопротивление стало 1 Ом. На сколько частей разрезали проволоку?

Вариант 3

Задание 1. Какие носители зарядов создают электрический ток в химически чистых полупроводниках?

- 1) ионы обоих знаков и электроны 2) электроны и дырки
3) только электроны 4) ионы обоих знаков

Задание 2. Какой график на рис. 6 соответствует зависимости сопротивления проволоки от площади ее поперечного сечения?

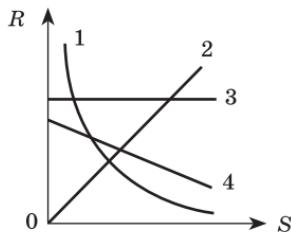


Рис. 6

Задание 3. Как относятся показания вольтметра 2 к показаниям вольтметра 1 (рис. 7)?

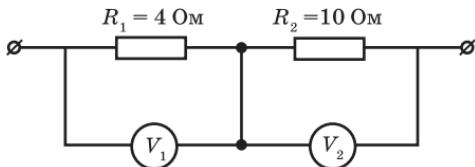


Рис. 7

Задание 4. На рис. 8 изображен участок цепи. Как изменится сопротивление участка при замыкании ключа К?

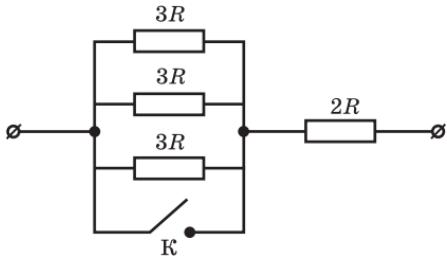


Рис. 8

Задание 5. Какие сопротивления можно получить, имея три резистора, если сопротивление каждого из них 20 Ом ?

Задание 6. Длину и диаметр поперечного сечения проволоки увеличили вдвое. Как изменилось сопротивление проволоки?

Задание 7. Моток проволоки имеет длину l . При напряжении U в нем возникает сила тока I . Каков вес проволоки? Плотность проволоки ρ_1 , ее удельное сопротивление ρ_2 .

Задание 8. Какова плотность тока, протекающего по медному проводу длиной 4 м при напряжении на нем 6,8 В? Удельное сопротивление меди $1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$.

Задание 9. Каково общее напряжение на участке цепи (рис. 9), если амперметр показывает 4 А, а сопротивление каждого из резисторов 3 Ом?

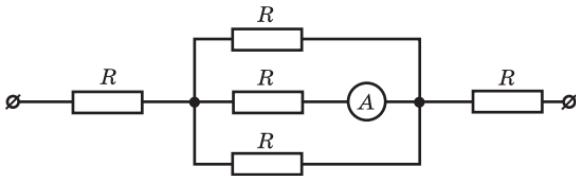


Рис. 9

Задание 10. Электрическую лампу сопротивлением 200 Ом, рассчитанную на напряжение 127 В, надо включить в сеть с напряжением 220 В. Каков диаметр поперечного сечения вольфрамового проводника длиной 50 м, который нужно включить в цепь последовательно с лампой, чтобы она не перегорела? Удельное сопротивление вольфрама $5,5 \cdot 10^{-8}$ Ом · м. Ответ округлите до сотых долей миллиметра.

Вариант 4

Задание 1. Какие носители зарядов создают электрический ток в газах?

- 1) ионы обоих знаков и электроны
- 2) электроны и дырки
- 3) только электроны
- 4) ионы обоих знаков

Задание 2. Какой график на рис. 10 соответствует зависимости сопротивления проволоки от ее длины?

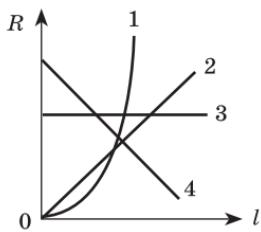


Рис. 10

Задание 3. Найти общее сопротивление участка цепи, изображенного на рис. 11.

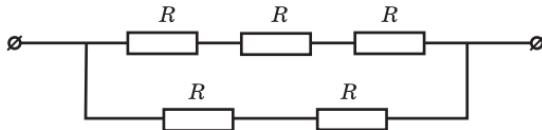


Рис. 11

Задание 4. На рис. 12 изображен участок цепи. Как изменится сопротивление участка при замыкании ключа К?

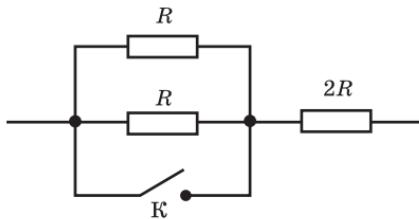


Рис. 12

Задание 5. Какова масса всех свободных электронов, проходящих через поперечное сечение проводника за 1 ч при силе тока в нем 1 А? Ответ округлите до целого числа, умноженного на 10^{-8} кг.

Задание 6. Как изменится сила тока в резисторе, если напряжение на его концах увеличить в 4 раза, а длину провода уменьшить в 2 раза?

Задание 7. Как изменится сопротивление проволоки, если ее сложить пополам, а потом скрутить?

Задание 8. Две лампы сопротивлениями по 2 Ом и 3 Ом соединены параллельно, а к ним последовательно подключен резистор сопротивлением 10 Ом. Общее напряжение на всем участке 22,4 В. Найти напряжение на лампах.

Задание 9. 5 ламп, рассчитанных на напряжение 4 В и силу тока 0,2 А, надо соединить параллельно. Для их питания используется источник напряжением 10 В. Какого сопротивления резистор надо подключить последовательно к лампам, чтобы они не перегорели?

Задание 10. Напряжение на стальном резисторе 100 В, его длина 10 м. Скорость упорядоченного движения свободных электронов в резисторе 0,5 мм/с. Какова концентрация свободных электронов в резисторе? Удельное сопротивление стали $1,2 \cdot 10^{-7}$ Ом · м.

Вариант 5

Задание 1. В каких веществах при прохождении тока не происходит переноса вещества? Выберите все верные ответы.

- 1) в металлах
- 2) в полупроводниках
- 3) в электролитах
- 4) в газах

Задание 2. Какой график на рис. 13 соответствует зависимости сопротивления проволоки от ее удельного сопротивления?

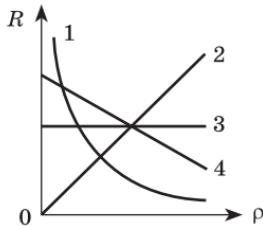


Рис. 13

Задание 3. Участок цепи состоит из четырех последовательно соединенных резисторов сопротивлениями R , $2R$, $3R$ и $4R$. Какой резистор надо убрать, чтобы сопротивление участка уменьшилось в 1,25 раза?

Задание 4. Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлениями R и $3R$. Как изменится общее сопротивление этого участка, если удельное сопротивление и площадь поперечного сечения первого проводника увеличить в 3 раза?

Задание 5. Какая лампа на рис. 14 будет светиться ярче остальных?

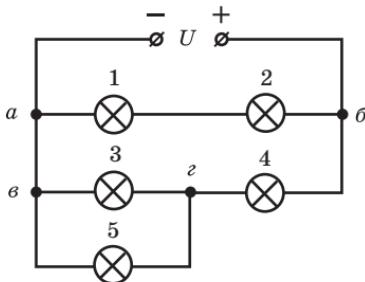


Рис. 14

Задание 6. Моток проволоки имеет массу m . При напряжении на его концах U по нему течет ток силой I . Какова площадь поперечного сечения проволоки? Плотность проволоки ρ_1 , ее удельное сопротивление ρ_2 .

Задание 7. Сколько электронов проходит через поперечное сечение медного проводника длиной 10 м с диаметром поперечного сечения 2 мм за 10 мин при напряжении на нем 220 В? Удельное сопротивление меди $1,7 \cdot 10^{-8}$ Ом · м.

Задание 8. Три резистора включены в участок цепи, как показано на рис. 15, *а*. При этом общее сопротивление всего участка 30 Ом. Каково будет общее сопротивление, если эти резисторы включить в участок цепи, как показано на рис. 15, *б*?

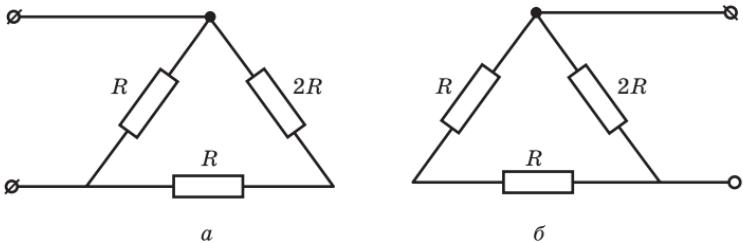


Рис. 15

Задание 9. Участок цепи состоит из трех параллельно соединенных проводников с сопротивлениями $R_1 = 2$ Ом, $R_2 = 5$ Ом и $R_3 = 4$ Ом. Падение напряжения на соединительных проводах 1 В. Все они подключены к источнику с напряжением 50 В. Какова сила тока в этих проводниках и неразветвленной части цепи?

Задание 10. Во сколько раз изменится сила тока в неразветвленном участке цепи, если перемычку $m n$ убрать (рис. 16)? Напряжение между точками *a* и *б* неизменно.

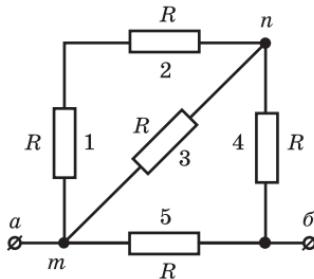


Рис. 16

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1 Контрольные работы

Контрольные работы по теме 1. Сила тока.

Закон Ома для участка цепи	3
Вариант 1	3
Вариант 2	5
Вариант 3	6
Вариант 4	8
Вариант 5	10

Контрольные работы по теме 2. ЭДС источника тока.

Закон Ома для всей цепи.....	12
Вариант 1	12
Вариант 2	14
Вариант 3	16
Вариант 4	19
Вариант 5	22

Контрольные работы по теме 3. Работа и мощность тока.

Закон Джоуля – Ленца.....	25
Вариант 1	25
Вариант 2	27
Вариант 3	29
Вариант 4	31
Вариант 5	32

Контрольные работы по всему разделу «Постоянный ток».....	35
Вариант 1	35
Вариант 2	36
Вариант 3	38
Вариант 4	40
Вариант 5	42

Часть 2

Решение контрольных работ

Решение контрольных работ по теме 1. Сила тока.	
Закон Ома для участка цепи	45
Вариант 1	45
Вариант 2	47
Вариант 3	50
Вариант 4	52
Вариант 5	55
Решение контрольных работ по теме 2. ЭДС источника тока.	
Закон Ома для всей цепи.....	59
Вариант 1	59
Вариант 2	64
Вариант 3	67
Вариант 4	71
Вариант 5	75
Решение контрольных работ по теме 3. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца.....	80
Вариант 1	80
Вариант 2	85
Вариант 3	89
Вариант 4	94
Вариант 5	98
Решение контрольных работ по всему разделу «Постоянный ток»	103
Вариант 1	103
Вариант 2	108
Вариант 3	112
Вариант 4	115
Вариант 5	118



Учебное издание



Касаткина Ирина Леонидовна

ФИЗИКА

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

10–11 КЛАССЫ

Ответственный редактор С. А. Осташов

Формат 84×108/32. Бум. тип № 2.
Печать офсетная.
Тираж 2500 экз. Зак. №

Издатель и изготовитель: ООО «Феникс».
Юр. и факт. адрес: 344011, Россия, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 150
Тел/факс: (863) 261-89-65, 261-89-50

Изготовлено в России. Дата изготовления: 05.2023.
Срок годности не ограничен.
Отпечатано в ООО «ЭкоЛейпер»
Юр. адрес: 420073, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, дом 82, помещение 209
Адрес местонахождения: 420073, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, Проспект Ямашева, 36 Б



ФЕНИКС

ХОРОШИЕ КНИГИ

ОПЫТ



32 года
создаём книги

ЭКСПЕРТИЗА

мы знаем о книгах всё



200 000 000
экземпляров наших книг
читают по всему миру

В ТРЕНДЕ

«Феникс» всегда на волне
ваших ожиданий



свыше 700
книжных новинок
Мы выпускаем ежегодно

ЗНАНИЯ

весь опыт наших авторов
воплотился в книгах издательства



Учебная литература
Книги для профессионалов
Прикладная литература
Психология и саморазвитие
Литература для родителей и детей
Книги для дома, досуга, хобби

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

книги для хороших людей



Классическая литература
Интеллектуальная проза
Книги для подростков
Детская художественная литература

КАЧЕСТВО

все книги издательства
соответствуют ГОСТам



Нам важна ваша
безопасность!



ФЕНИКС

ХОРОШАЯ РАБОТА




Мы предлагаем стабильный доход от реализации книг нашего издательства.

344011, Россия, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, 150
(863) 261-89-53



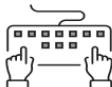Вы писатель или художник?
Присылайте свои работы к нам в издательство.
Отдел редакции: idea@fenixrostov.ru



Вы блогер и жить не можете без книг? Вы все время о них пишете? Мы предоставим Вам возможность писать об интересных проектах издательства!
Отдел маркетинга: logger@fenixrostov.ru

www.phoenixrostov.ru